

4. Circuit Design

4.1 Universal Gates

$$F(X, Y, Z, W) = (\overline{X} + \overline{Y}) \cdot (Z + W)$$

(By De Morgan, $\overline{X} + \overline{Y} = \overline{XY}$)

$$= \overline{XY} \cdot (Z + W)$$

(By distributive law,

$$= \overline{XY} Z + \overline{XY} W$$

negate the function twice

$$= \overline{\overline{XY} Z + \overline{XY} W}$$


since $\overline{\overline{A}} = A$ & De Morgan

$$= (\overline{\overline{XY} Z}) (\overline{\overline{XY} W})$$

↑ NAND gates apply.

$$\left[(\overline{XY}) \cdot Z \right] \cdot \left[(\overline{XY}) \cdot W \right]$$

Design:

 

This is the end of my Question 4.1 explanation;
This is implemented in the Logism file

















